# Elektropneumatyka 0.1

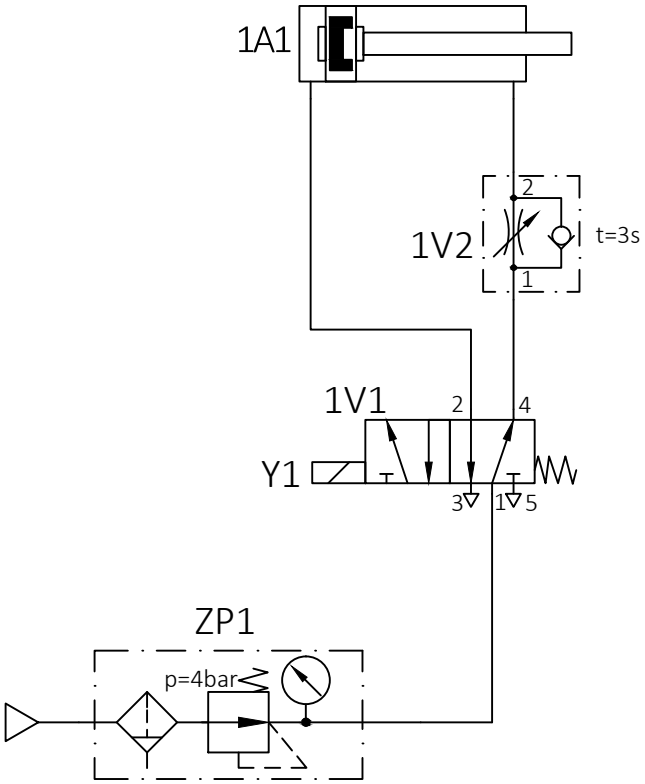


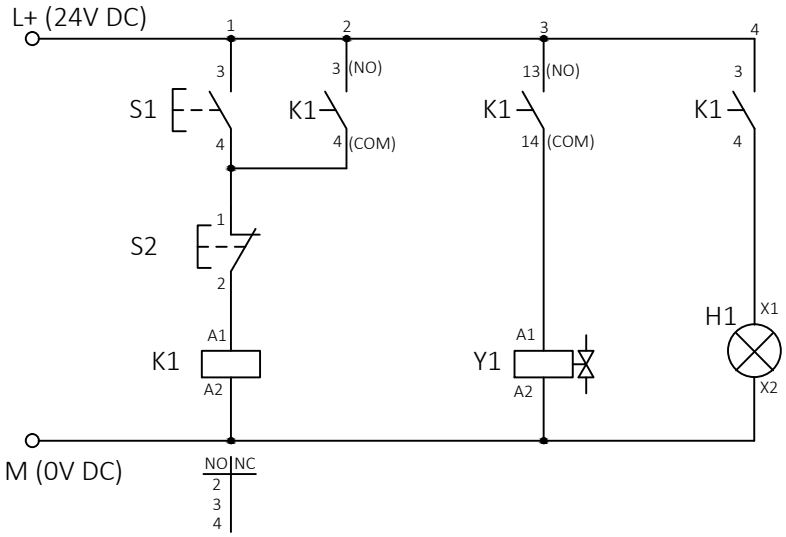


Zbuduj układ elektropeumatyczny zgodnie z załączonym schematem

© JN-ZSM-ŚWIDNICA